

end.

Statement: Write a verilog program to design stimulate and test a combinatorial circuit 3-bit input as  $A_2A_1A_0$  and 3-bit output as  $B_2B_1B_0$ . When the binary input is 0, 1, 2, 3 the binary output is one greater than the input. When the binary input is 4, 5, 6, or 7, binary output is one less than the input.

$\rightarrow$	$a_0$	$a_1$	$a_2$	$c_0$	$c_1$	$c_2$
	0	0	0	0	0	1
	0	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	1	1
	0	1	1	1	0	0
	1	0	0	0	1	1
	1	0	1	1	0	0
	1	1	0	1	0	1
	1	1	1	1	1	0

K map:-

$C_0 =$

	$\bar{a}_1\bar{a}_2$	$\bar{a}_1a_2$	$a_1a_2$	$a_1\bar{a}_2$
$\bar{a}_0$	0	1	3	2
$a_0$	4	5	6	7

$$C_0 = a_0a_2 + a_1a_2 + a_0a_1$$

$C_1 =$

	$\bar{a}_1 \bar{a}_2$	$\bar{a}_1 a_2$	$a_1 a_2$	$a_1 \bar{a}_2$
$\bar{a}_0$		1		1
$a_0$	1		1	
	0	1	3	2
	4	5	7	6

$$\bar{a}_0 \bar{a}_1 a_2 + \bar{a}_0 a_1 \bar{a}_2 + a_0 a_1 a_2 + a_0 \bar{a}_1 \bar{a}_2$$

$$a_2 (\bar{a}_0 \bar{a}_1 + a_0 a_1) + \bar{a}_2 (a_0 \bar{a}_1 + a_0 a_1)$$

$$= a_2 (\overline{a_0 \oplus a_1}) + \bar{a}_2 (a_0 \oplus a_1)$$


$$= a_0 \oplus a_1 \oplus a_2$$

$C_2 =$

	$\bar{a}_1 \bar{a}_2$	$\bar{a}_1 a_2$	$a_1 a_2$	$a_1 \bar{a}_2$
$\bar{a}_0$	1			1
$a_0$	1			1
	0	1	3	2
	4	5	7	6

$$= \bar{a}_2$$

Circuit Diagram:-

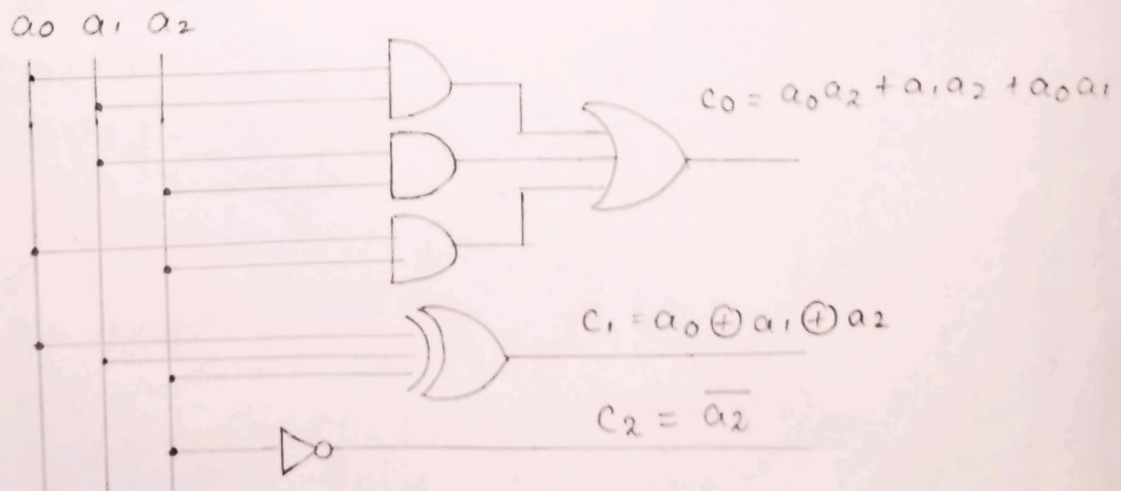

## i) Design module :-

```
module boomim(  
    input [0:2] a,  
    output [0:2] o
```

```
);
```

```
    assign o[0] = (a[0] & a[1]) | (a[0] & a[2]) | (a[1] & a[2]);
```

```
    assign o[1] = a[0] ^ a[1] ^ a[2];
```

```
    assign o[2] = ~a[2];
```

```
endmodule.
```

## ii) Test Bench :-

```
module comp2_testbench;
```

```
    reg [0:2] a;
```

```
    wire [0:2] o;
```

```
    boomim uut (.a(a), .o(o));
```

```
    initial begin
```

```
        a[0] = 1;
```

```
        a[1] = 1;
```

```
        a[2] = 0;
```

```
        # 400;
```

```
        a[0] = 0;
```

```
        a[1] = 1;
```

```
        a[2] = 1;
```

```
        # 400
```

```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        $dumpfile ("dump.vcd");
```

```
        $dumpvars (0, comp2_testbench);
```

```
    end
```

```
endmodule
```

