

Semester - 4th

Date - 10.03.23

Roll No. - 37

Write a verilog program to design simulate and test a circuit of 3 input majority circuit.

Truth Table :-

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


K-map :-

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Expression :-

$$F = yz + xz + xy$$

Circuit Diagram :-

 

Code :-

i) Design Module :-

```
module maj(
    input [0:4] sw,
    output led
```

```
);
assign led = (sw[0] & sw[1] & sw[2]) | // ABC
              (sw[0] & sw[1] & sw[3]) | // ABD
              (sw[0] & sw[1] & sw[4]) | // ABE
              (sw[0] & sw[2] & sw[3]) | // ACD
              (sw[0] & sw[2] & sw[4]) | // ACE
              (sw[0] & sw[3] & sw[4]) | // ADE
              (sw[1] & sw[2] & sw[3]) | // BCD
              (sw[1] & sw[2] & sw[4]) | // BCE
              (sw[1] & sw[3] & sw[4]) | // BDE
              (sw[2] & sw[3] & sw[4]); // CDE
```

```
endmodule
```

ii) Test Bench :-

```
module maj-testbench;
```

```
reg [0:4] sw;
```

```
wire led;
```

```
maj uut (.sw(sw), .led(led));
```

```
initial begin
```

```
    sw[0] = 1;
```

```
    sw[1] = 1;
```

```
    sw[2] = 0;
```

```
    sw[3] = 0;
```

```
    sw[4] = 0;
```

```
    # 400;
```

```
    sw[0] = 1;
```

```
    sw[1] = 1;
```

```
    sw[2] = 1;
```

```
    sw[3] = 0;
```

```
    sw[4] = 0;
```

```
    # 400;
```

```
end
```

```
initial begin
```

```
    $dumpfile("dump.vcd");
```

```
    $dumpvars();
```

```
    end
```

```
end module
```

Majority Circuit - Output Simulation:

